

# PROJECT SCIA

Student: Zabunov Daniil, An 4 EA, g1s2

## SPECIFICATII

Etaj 1						Etaj 2				
Sursa semnal	amplitudine minima (pt castig maxim PGA)	amplitudine maxima (pt castig minim PGA)	unitate masura	Tip Etaj 1	Castig  etaj 1 (liniar)	tip Etaj 2	HO  castig liniar in banda de trecere	Rintrare minim	Banda	Q
4	8.42E-06	6.68E-05	A (differential)	6	10000	7	depinde de Q	2.00E+03	3.00E+03	1.73
2	6.00E-02	1.51E-01	V (differential)	5	10	10	1	2.00E+03	1.00E+04	1.41
1	2.26E-02	5.69E-02	V (single ended)	1	7	8	depinde de Q	2.00E+03	7.00E+03	1.41
1	1.77E-01	4.46E-01	V (single ended)	1	10	10	1	2.00E+03	1.00E+04	1.73
2	2.81E-02	7.05E-02	V (differential)	4	10	10	1	2.00E+03	9.00E+03	1.41
4	2.81E-05	7.05E-05	A (differential)	6	10000	3	1	2.00E+03	1.00E+04	1
2	5.61E-02	1.41E-01	V (differential)	5	10	1	1	2.00E+03	1.00E+04	1.41
1	1.02E-01	2.55E-01	V (single ended)	1	7	1	1	2.00E+03	7.00E+03	1.41
2	1.20E-01	4.77E-01	V (differential)	10	10	9	1	2.00E+03	5.00E+03	1.73
1	6.25E-03	4.96E-02	V (single ended)	1	20	7	depinde de Q	2.00E+03	2.00E+03	1.73


Etaj 3						Etaj 4		AO
tip Etaj 3	castig minim [dB]	rezolutie (pas minim) [dB]	nr pasi	castig maxim [dB]	Rintrare minim	tip Etaj 4	Castig  etaj 4 (liniar)	Tip AO
2	1	6	4	19	2.00E+03	10	2	7
4	12	2	5	20		14	1	14
1	8	2	5	16	4.00E+03	7	1	10
1	1	2	5	9.00E+00	2.00E+03	8	1	8
4	11	2	5	19		6	2	7
1	11	2	5	19	4.00E+03	2	2	15
5	11	2	5	19		7	1	6
2	7	2	5	15	4.00E+03	2	1	15
3	2	3	5	14	2.00E+03	9	1	2
2	2	6	4	20	2.00E+03	18	1	15

**OP-AMP LTC1151 - from Datasheet : GBW = 1.5 MHz;**

SwAIC2122

## DIMENSIONARE

### ETAJ 1:

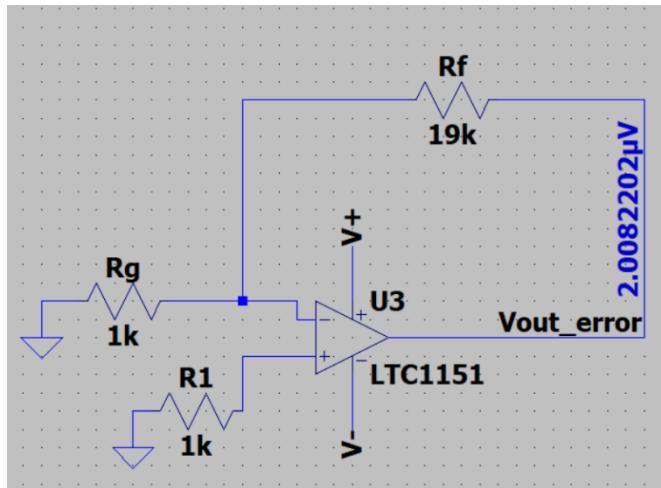

$$\text{Amp(min)} = 0.00625 \text{ V} = 6.25 \text{ mV};$$


$$\text{Amp(max)} = 0.0496455146702676 = 49.64 \text{ mV};$$

$$A_v = 1 + R_f/R_g = 20; \Rightarrow R_f = 19 \text{ k} \text{ si } R_g = 1 \text{ k};$$

$$V_{\text{out(ideal)}} = \text{Amp(max)};$$

Cu sursele pasivizate, obtin o tensiune la iesire de 2.00822 uV, inseamna ca avem nevoie sa o compensam cu -2.00822 uV;

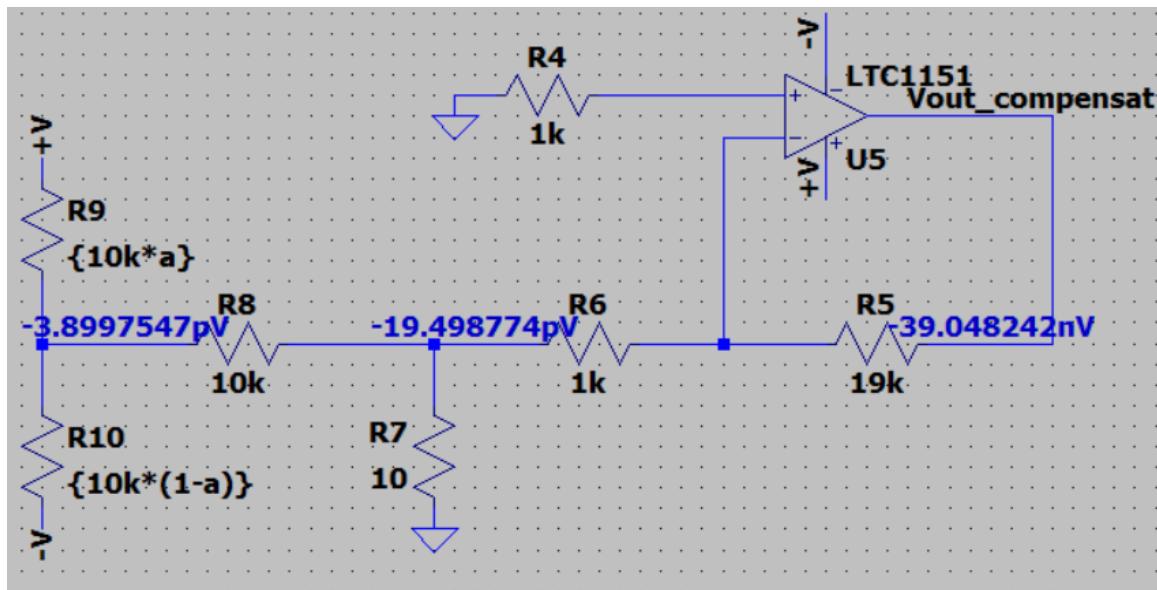Pentru a minimiza eroarea, adaugam o sursa de compensare cu divizor rezistiv la borna inversoare:



$$V_{\text{comp.}} = (V_{\text{cc}}/R_9 - V_{\text{cc}}/R_{10}) / (1/R_9 + 1/R_{10});$$

$$V_{\text{rc}} = V_{\text{comp.}} * R_7/(R_7+R_8);$$

$V_{\text{rc}}$  trebuie sa aiba valoarea 2.00822 uV ;

$$V_{\text{rc}} = V_{\text{comp.}} * 10/(10 + 10000);$$

$$V_{\text{rc}} = 150/10010 * (R_9 - R_{10})/(R_9 + R_{10});$$

$$2.00822 * 10^{-6} \text{ V} / (150/10010) = 1.3406 * 10^{-4};$$

$$R9 * (1 + 1.3406 * 10^{-4}) = R10 * (1 - 1.3406 * 10^{-4});$$

$$R9 * 1.00013406 = R10 * 0.99986594;$$

$$R9/R10 = 0.99973;$$

$$R9 = Rp * K;$$

$$R10 = Rp * (1 - K);$$

$$K/(1 - K) = 0.99973;$$

$$K = 0.99973 - 0.99973 * K;$$

$$K * (1 + 0.99973) = 0.99973;$$


$$K * 1.99973 = 0.99973;$$

$$K = 0.49993249;$$

$$K = 49.99\%;$$

## ETAJ 2:

Bicuad Sallen-Key trece banda :

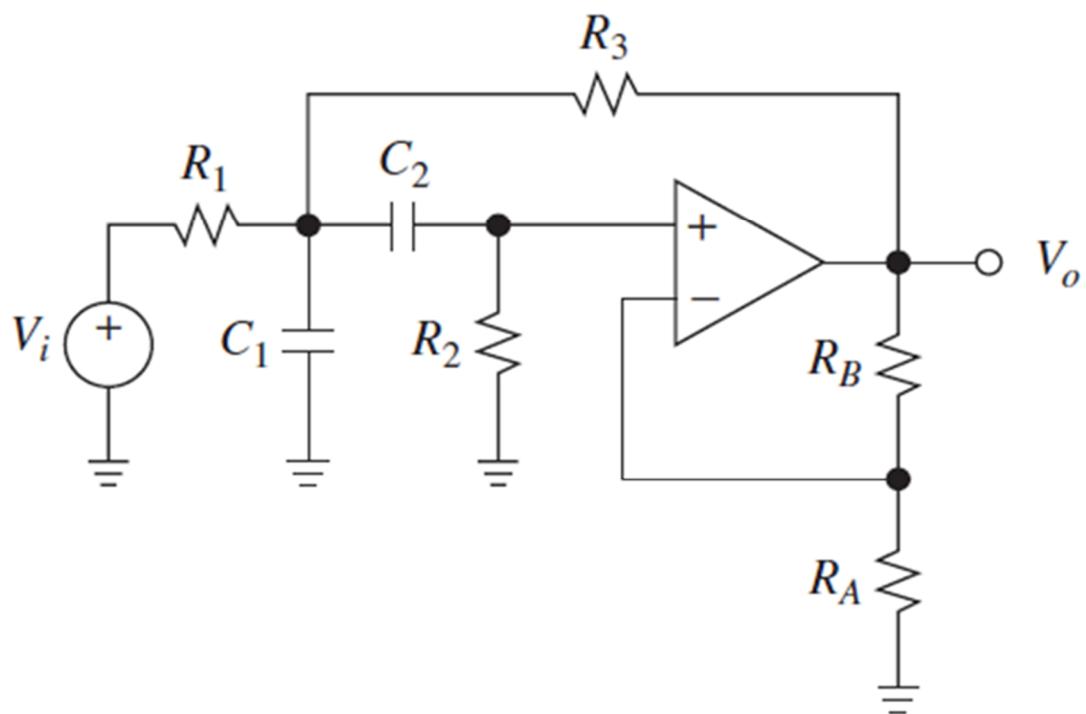

$$BW(0\text{dB}) = 2 \text{ kHz}; R_{in} = 2 \text{ kHz}; Q = 1.73;$$

We again note that one can vary  $R_1$  to tune  $\omega_0$  and  $R_B$  to adjust  $Q$ .

If  $Q > \sqrt{2}/3$ , a convenient choice is  $R_1 = R_2 = R_3 = R$  and  $C_1 = C_2 = C$ , in which case the above expressions reduce to

$$H_{0\text{BP}} = \frac{K}{4 - K} \quad \omega_0 = \frac{\sqrt{2}}{RC} \quad Q = \frac{\sqrt{2}}{4 - K}$$

The corresponding design equations are

$$RC = \sqrt{2}/\omega_0 \quad K = 4 - \sqrt{2}/Q \quad R_B = (K - 1)R_A$$

$$Q = 1.73; \quad Q > \sqrt{2}/3 \Rightarrow$$

$$1.73 = \sqrt{2}/(4-K);$$

$$4-K = 0.81;$$

$$K = 3.18;$$

$$\text{Aleg } R_A = 2\text{k}, R_B = (3.18 - 1) * 2\text{k}, R_B = 4.36\text{k};$$


$$H_{0\text{BP}} = \frac{K}{1 + (1 - K)R_1/R_3 + (1 + C_1/C_2)R_1/R_2} \quad \omega_0 = \frac{\sqrt{1 + R_1/R_3}}{\sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}}$$

$$\text{Aleg } R_1 = R_2 = R_3 = 2\text{k}; C_1 = C_2 = C_3 = 50\mu\text{F};$$

$$H(0\text{BP}) = 3.18/0.82 = 3.87;$$

$$\omega_0 = \sqrt{2}/0.001 = 14142 \text{ rad/s};$$

**ETAJ 3:** PGA:

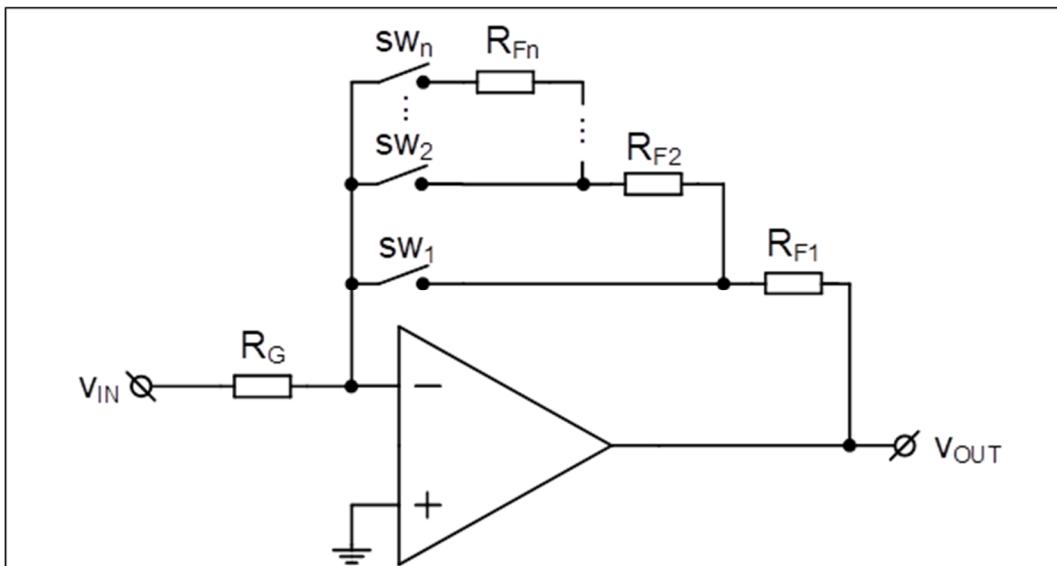

$A_v \text{ min.} = 1 \text{ dB};$

Pas minim = 6 dB ;

$A_v \text{ max.} = 20 \text{ dB};$

Nr pasi: 4

$R_{in} = 2k = R_g;$

$A_v = -R_f/R_g;$

$A_v = \{ 1 \text{ dB}, 7 \text{ dB}, 13 \text{ dB}, 19 \text{ dB} \}$ , transformam in linear :

1. Pentru Câștig (dB) = 1:

$$\text{Câștig linear} = 10^{\left(\frac{1}{20}\right)} \approx 1.12$$

2. Pentru Câștig (dB) = 7:

$$\text{Câștig linear} = 10^{\left(\frac{7}{20}\right)} \approx 2.24$$

3. Pentru Câștig (dB) = 13:

$$\text{Câștig linear} = 10^{\left(\frac{13}{20}\right)} \approx 4.47$$

4. Pentru Câștig (dB) = 19:

$$\text{Câștig linear} = 10^{\left(\frac{19}{20}\right)} \approx 8.91$$


$R_f1 = 2.24 \text{ k};$

$R_f2 = 2.24 \text{ k};$


$R_f3 = 4.46 \text{ k};$

$R_f4 = 8.88 \text{ k};$

$BW = GBW(oa) / (1 + A_v);$

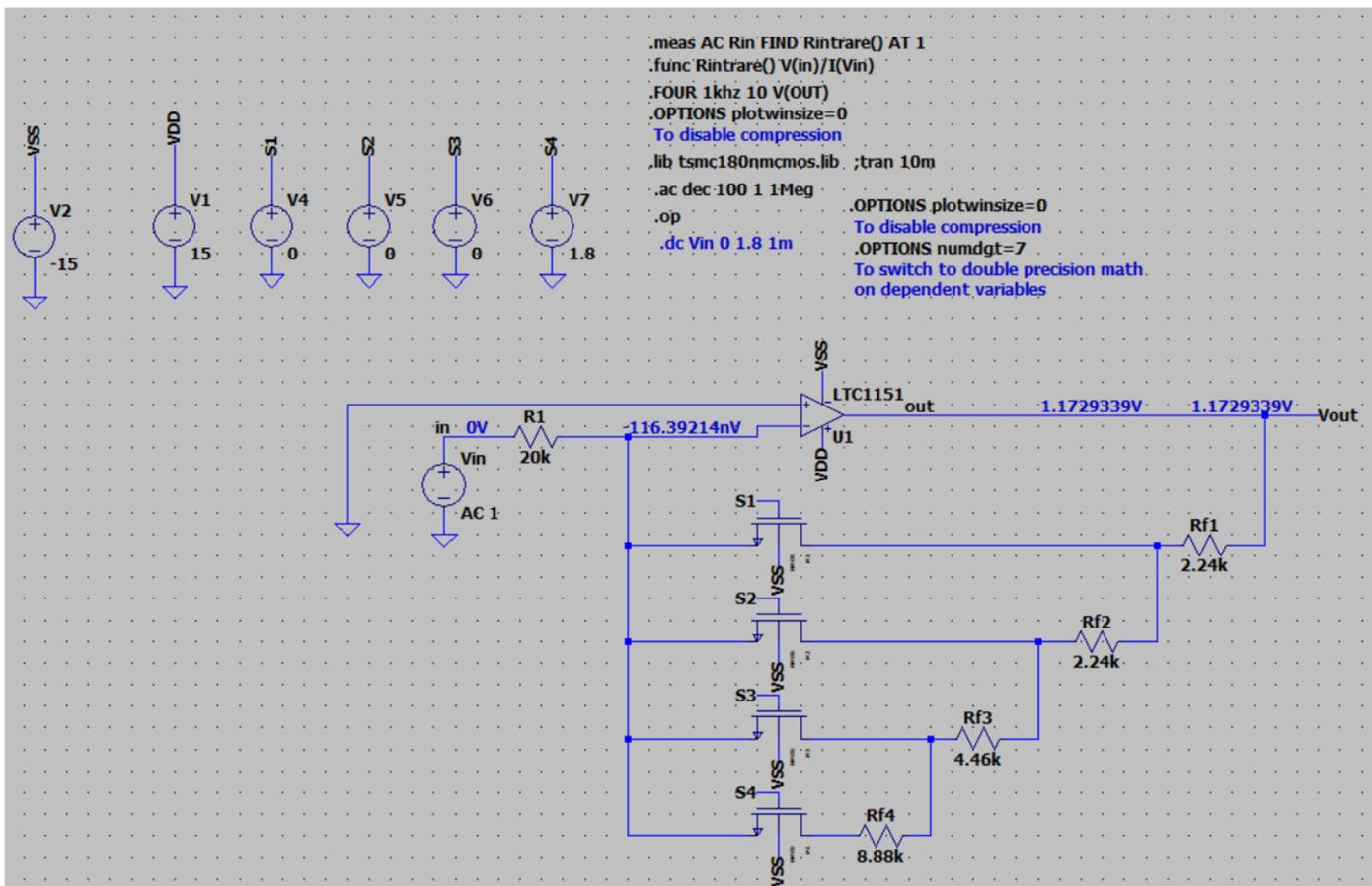

#### ETAJ 4 : Positive peak detect:

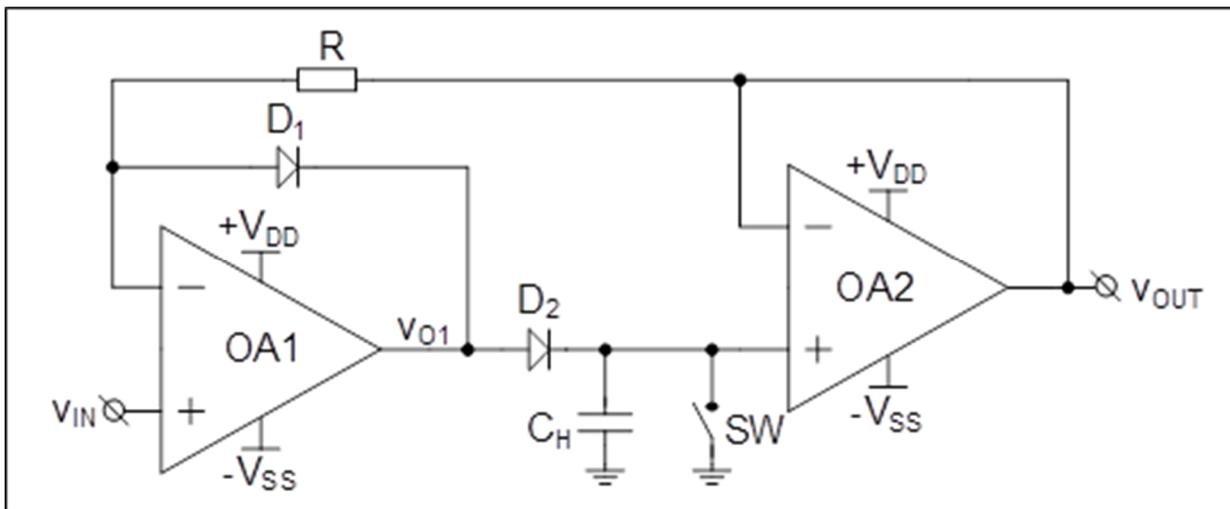


Castig linear :  $A_v = 1$ ; OP-AMP LTC1151;

Aleg:

$$R = 10k \text{ și } C = 10\mu F;$$

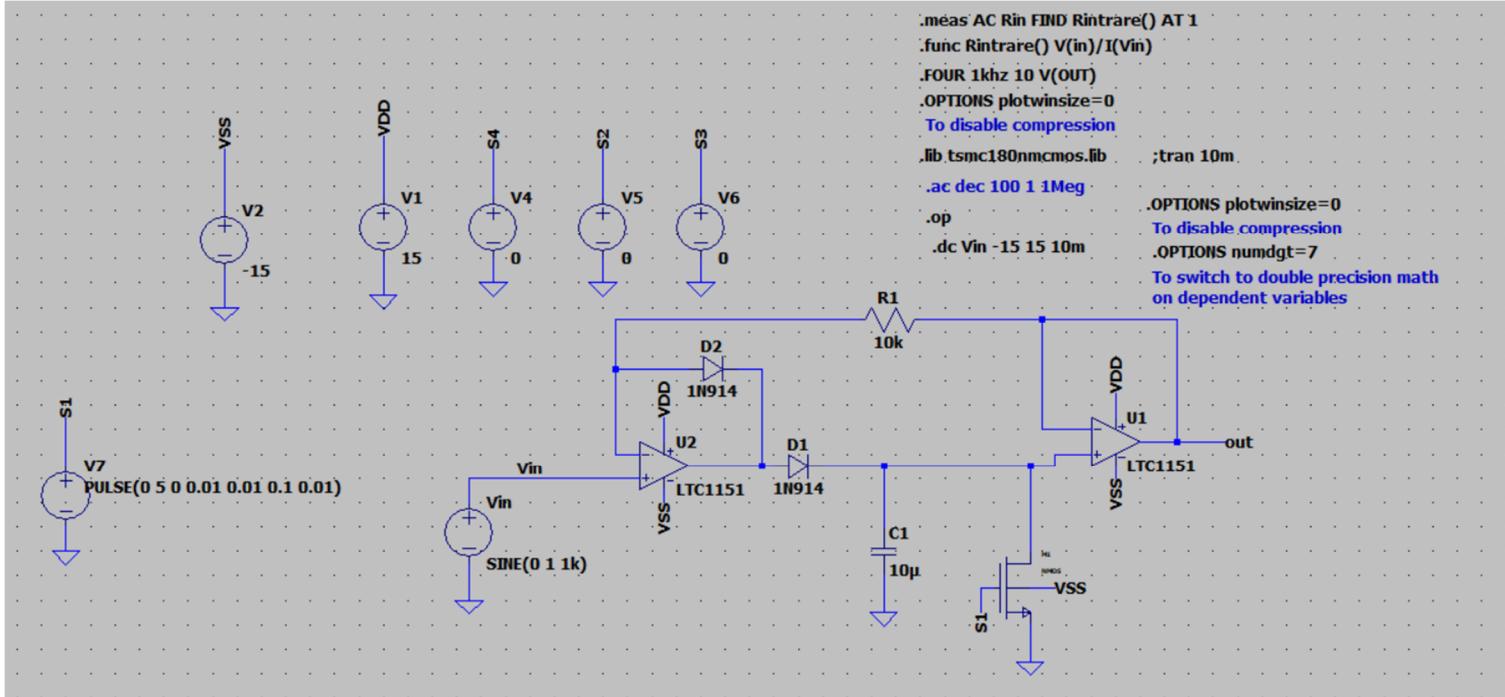- $t_{\text{descărcare}} = R \cdot C = 10k \cdot 10\mu F = 0.1 \text{ secunde.}$



Ideea implementarii Switch-ului este urmatoare,  
folosind tranzistorul CMOS tsmc180 dinCircuitul cu PGA,  
putem simula cu ajutorul unei surse de tip PULSE, deoarece stim perioada de  
descarcare a condesatorului si :


$$T \approx t_{\text{descărcare}}$$

Unde T este perioada de comutare a tranzistorului.

# SIMULARI
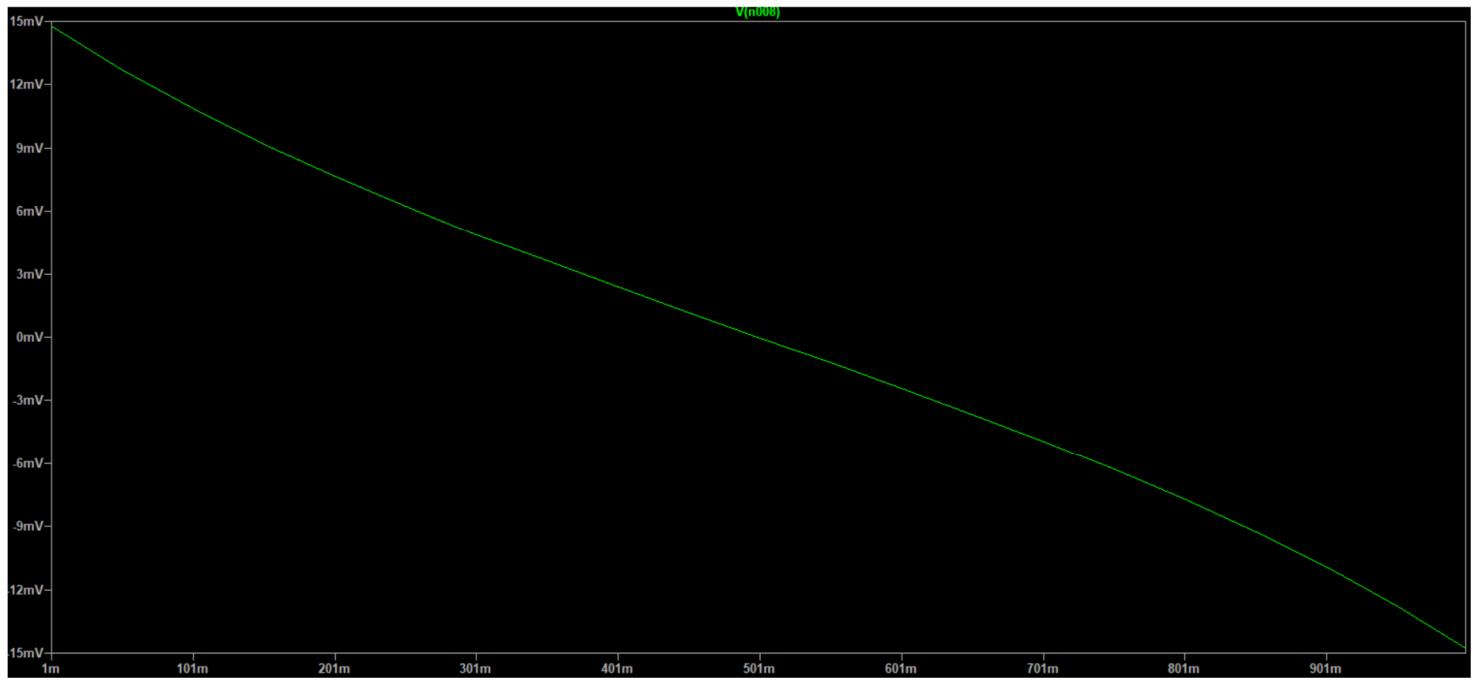
## ETAJ 1 :


V compensare in functie de potentiometru:




Vout DC Sweep full range: (max value 280 mV)


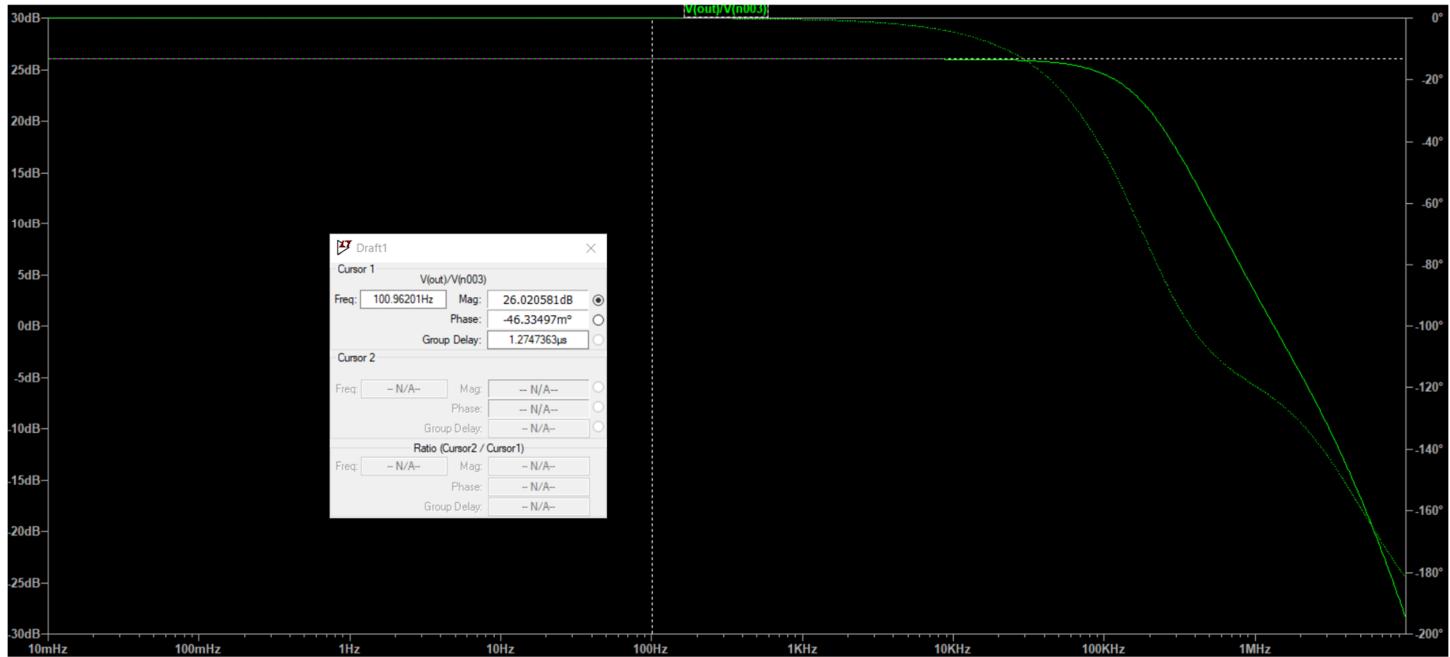
## Castigul la joasa frecventa (AC Sweep):




## Slew Rate:

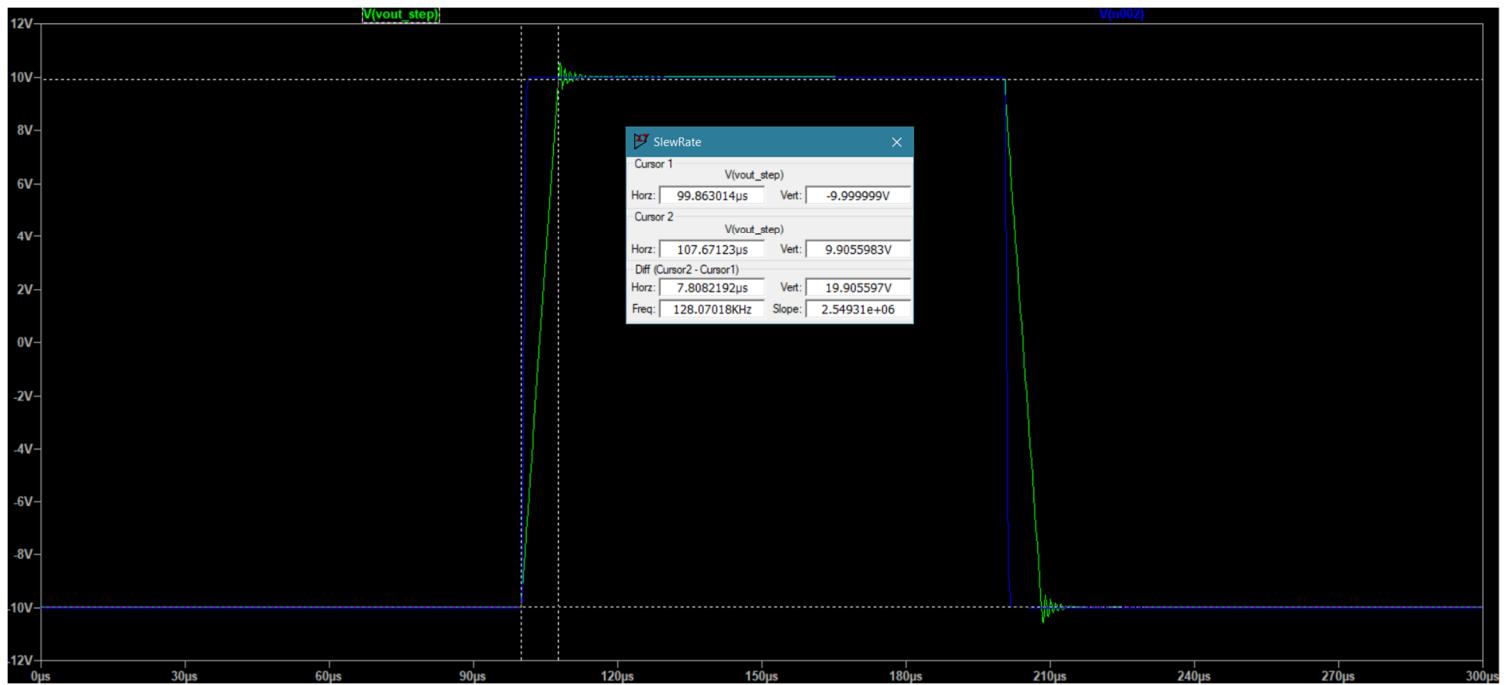

$$SR = 25.4 \text{ V/us};$$

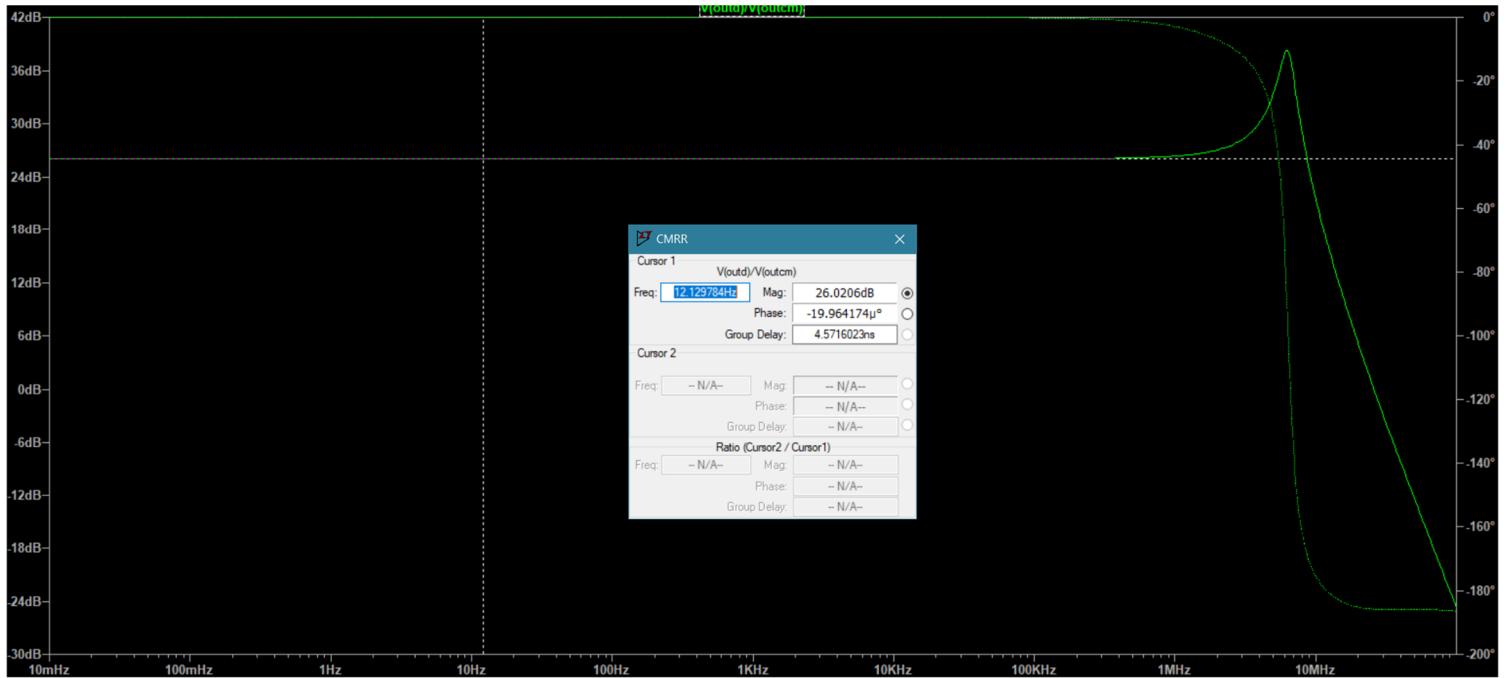
## CMMR( raport intre iesirea diferențială și cea comună)




```
Measurement: common_mode_rejection_ratio
step          cmrr()      at
 1            (26.0206dB,-1.64553e-06°)    1
 2            (26.0206dB,-1.64553e-06°)    1
```

## ETAJ 2:


Banda la -3 dB :

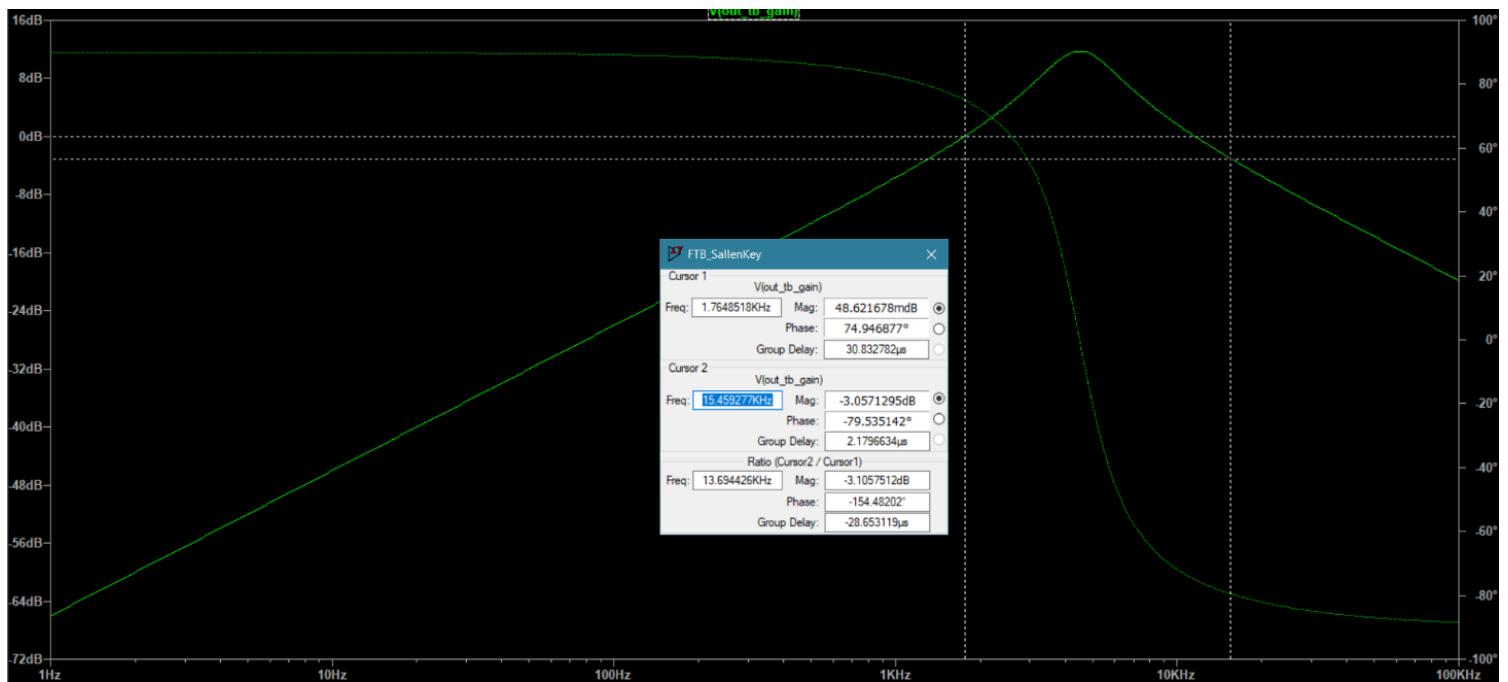


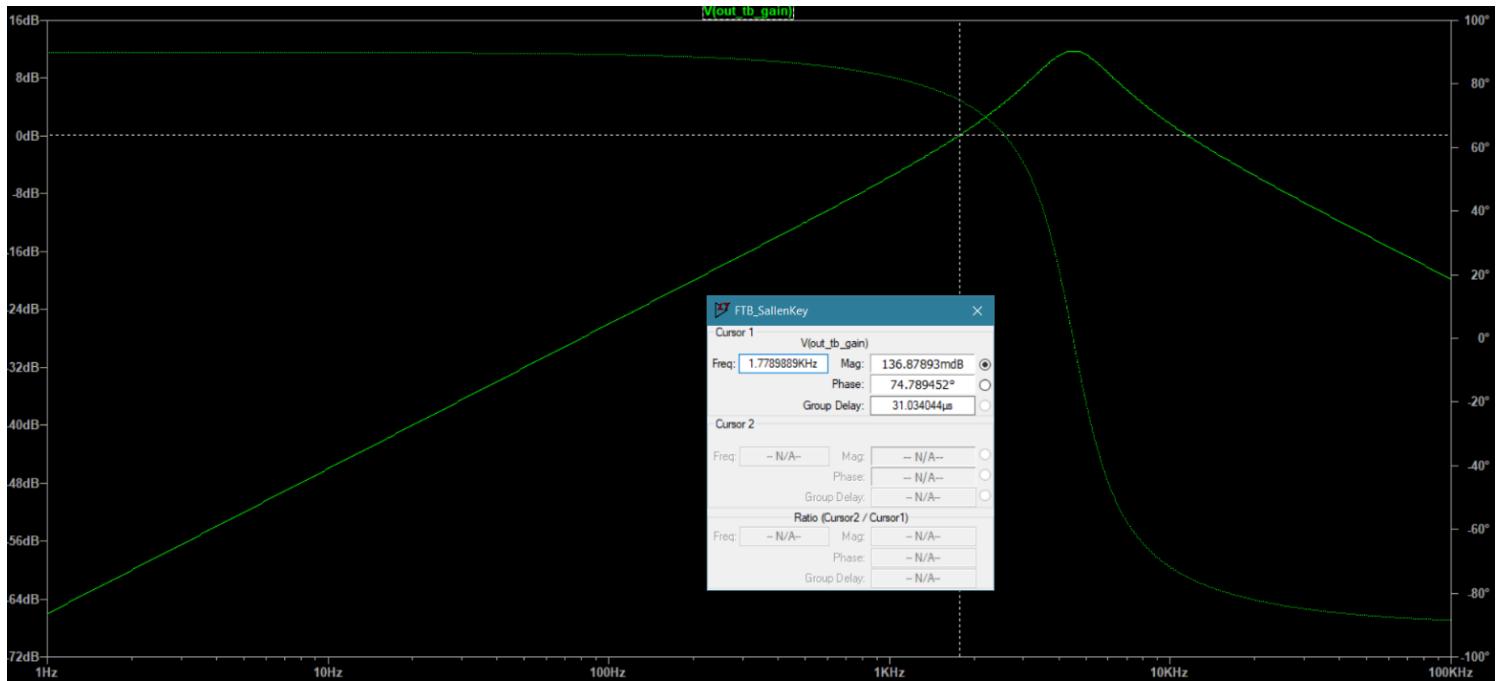Banda la 0 dB este de 1.78 kHz, conform specificatiilor:



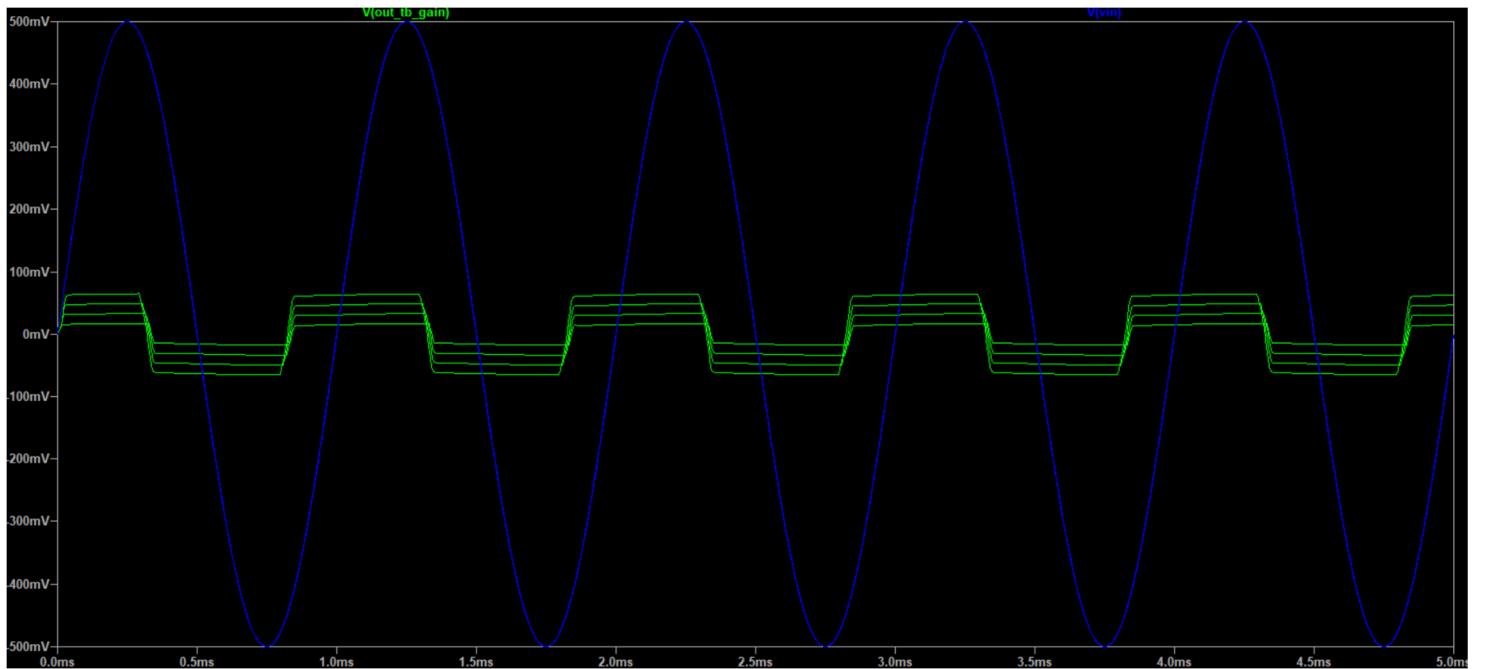
Simulare transient cu lista parametrilor SR setata:



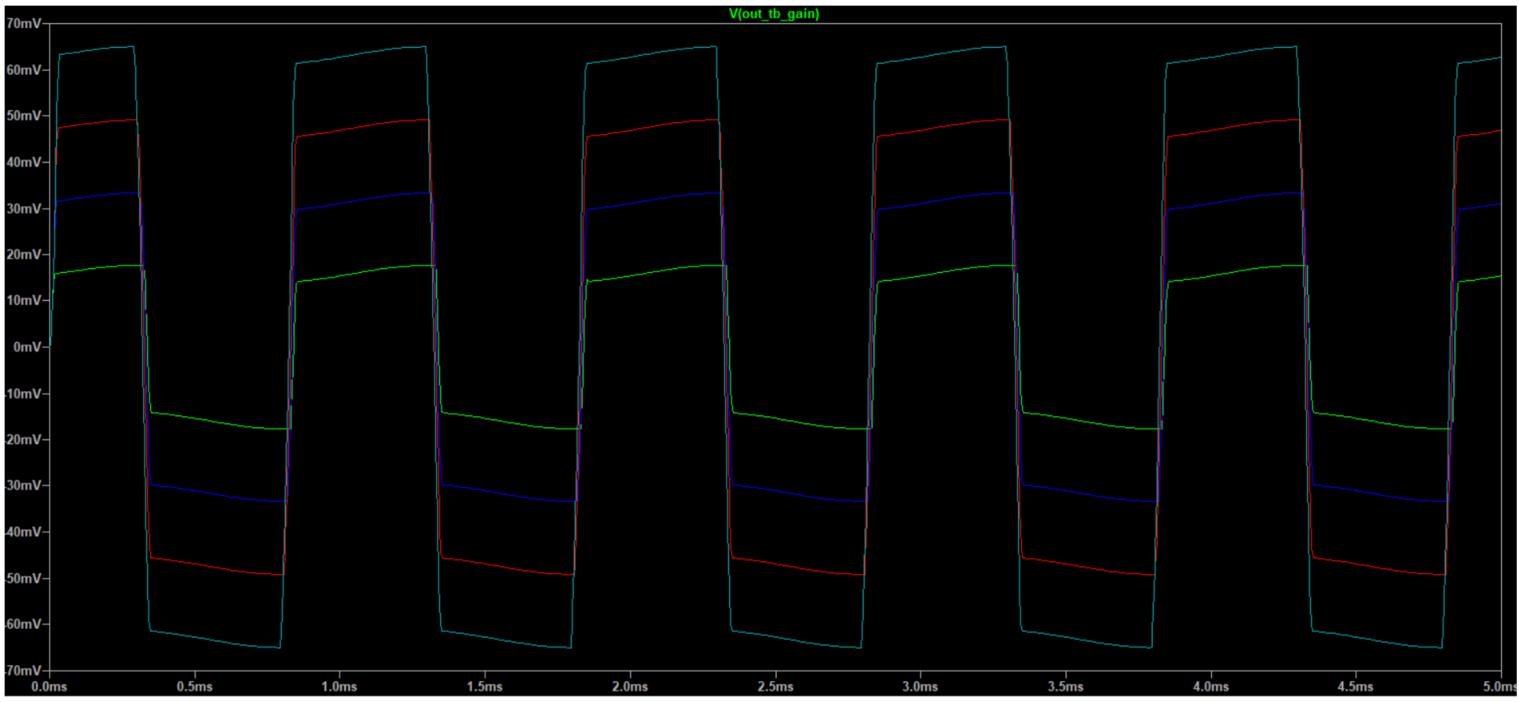

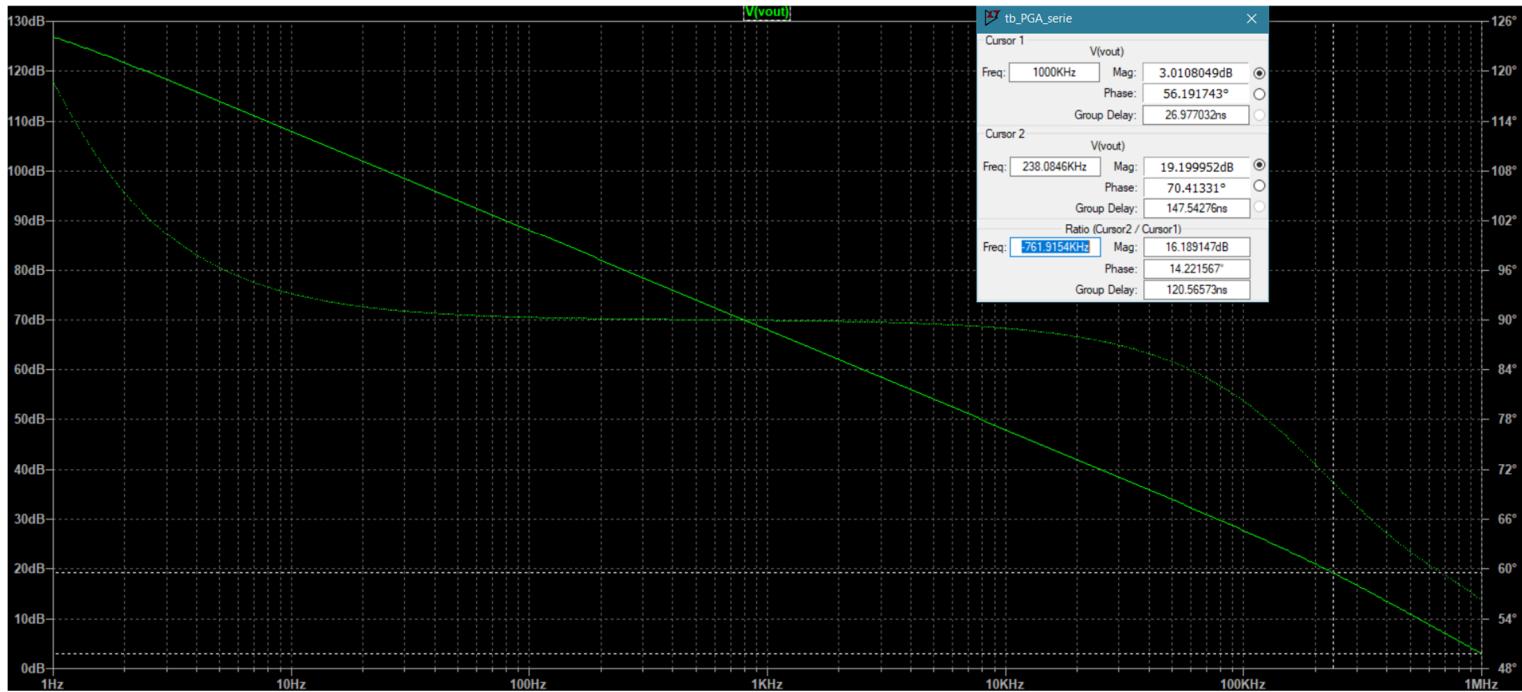
## ETAJ 3:


Caracteristica in frecventa (comutatorul S4 activ):



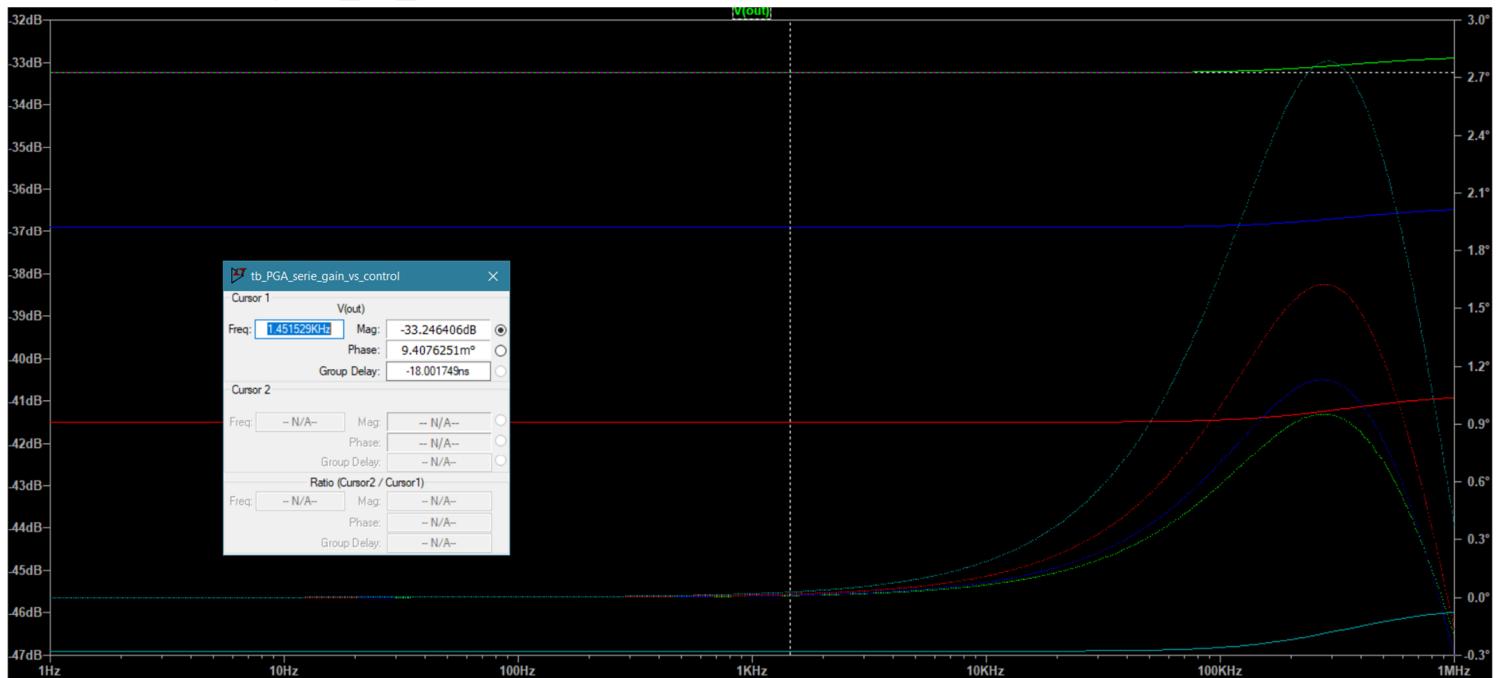
## Caracteristica "gain\_vs\_control" in frecventa:


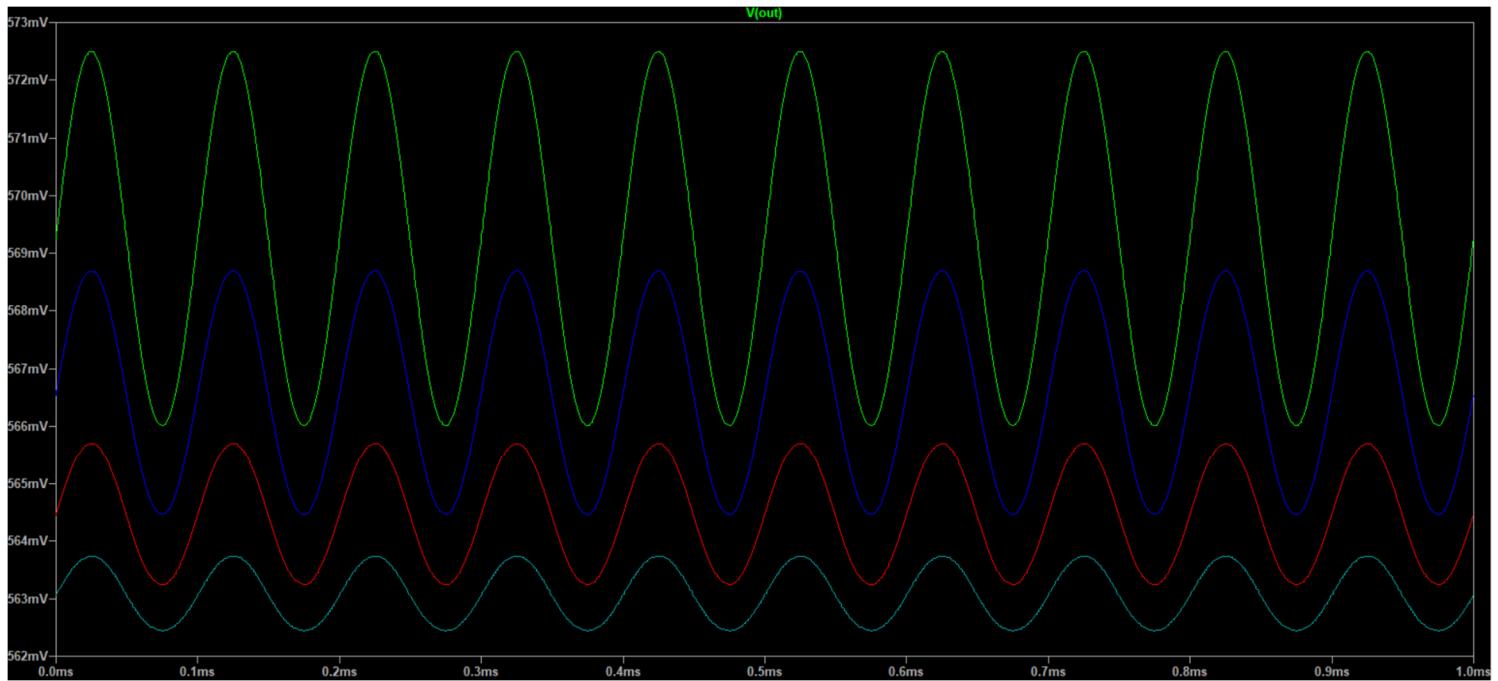
## Simulare tranzitorie "gain\_vs\_control" :



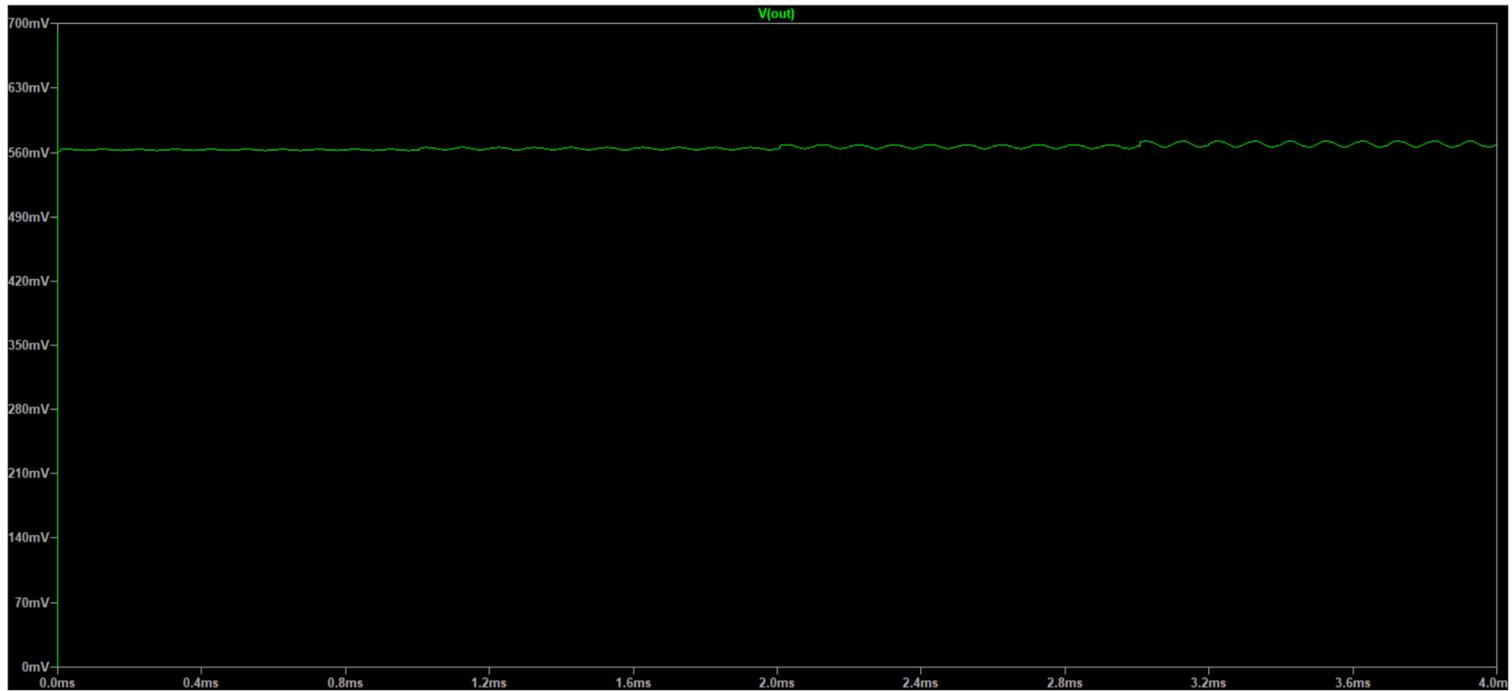Simulare tranzitorie “serie\_gain\_step” :



## ETAJ 4 :

Tensiunea de intrare si iesire a detectorului de varf (  $V_{out\max} = 14.63 \text{ V}$  ) :

